Lucan Alexandru- Valentin Grupa 2124 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca



Documentatie Proiect CIRCUIT DE INTEGRARE CU RL

Cuprins:

Introduc	ere	 	 	 	 	
Structura aplicatie		 	 	 	 	
Formule calcul		 	 	 	 	

Introducere

Am creat aceasta aplicatie in programul MATLAB pentru a afisa cateva dintre calculele unui circuit integrator cu RL.

In aceasta aplicatie voi prezenta urmatoarele subiecte:

- 1. Modelarea parametrilor de circuit pentru afisarea unor tensiuni si curenti
- 2. Vizualizarea existentei defazajului dintre curent si tensiune
- 3. Modelarea parametrilor de circuit pentru simularea puterii disipate de R si energia magnetica stocata de L
- 4. Prezentarea unui circuit integrator RL pentru care vom afisa date precum: reactanta, impedanta totala, constanta de timp tau si faza.

Structura aplicatiei

Aplicatie este structurata intr-o singura fereasta mare si este formata din:

- 2 grupuri de butoane "valori ale circuitului" si "date despre circuit"


Valori ale circuitului		Date despre circuit		
R	12	XI = 37.6991		
N	6	Z total = 39.5629		
L	0.15	tau = 0.0125ns		
A	100	Faza = 72 grade		
f	40			

Grupul de butoane "valori ale circuitului este compus la randul sau din 5 obiecte de tip text si 5 obiecte de tip edit ce reprezinta valoarea obiectelor de tip text

Din acest grup vom putea modifica valoarea rezistentei , numarul de perioade afisate , valoarea bobinei, valoarea amplitudinii si valoarea frecventei.

Grupul de butoane "Date despre circuit" este compus din 4 obiecte de tip text, ce afiseaza informatii utile cu privire la functionarea circuitului

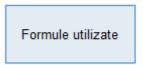
- un buton "formule utilizate" care v-a deschide acest fisier



- un buton "close" utilizat pentru inchiderea programului




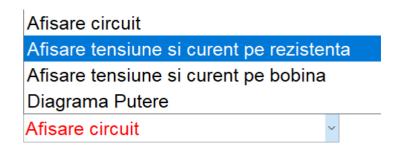- un obiect de tip popupmenu in care vom putea gasi :




Fiecare din aceste 4 obiecte v-a deschide o noua fereastra in care se vor afla :

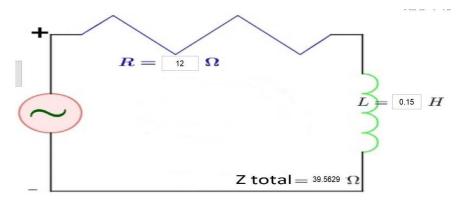
1. Un circuit RL ce prezinta 2 obiecte de tip edit si un obiect de tip text




2. Tensiunea si curentul pe rezistenta

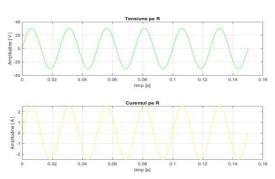


3. Tensiunea si curentul pe bobina

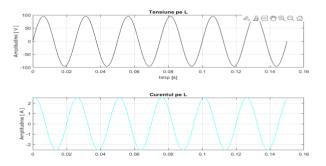

4.Diagrama de putere

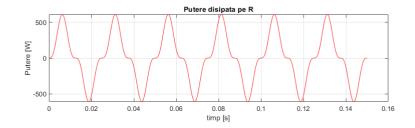

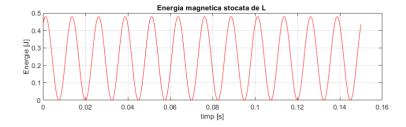

3. Formule de calcul

$$\begin{split} & P_{R} = I_{l}^{2} * V_{L} \left[W \right] ; \text{Puterea disipata de R} \\ & ; \\ & W_{\text{mL}} = \frac{1}{2} * L * (I_{\text{in}})^{2} \left[J \right] ; \text{Energia magnetica stocata de L} \\ & ; \\ & P = VI * Ir^{2}; \\ & Xl = 2 * \pi * f * L ; \text{Reactanta L}; \\ & Z = \sqrt{R^{2} + Xl^{2}}; \text{Impedanta totala;} \\ & I = \frac{A}{2}; \text{Curentul maxim din circuit;} \\ & \sigma = \frac{A}{R}; \text{ Curentul maxim din circuit;} \\ & \sigma = \frac{A}{R}; \text{ constanta de timp tau;} \\ & Ir = \left(\frac{A}{2} * \sin(2 * \pi * f * t) \right); \\ & Vr = i * R * \sin\left(2 * \pi * f * t\right); \\ & Il = \left(\frac{A}{2} * \sin(2 * \pi * f * t + faza) \right); \\ & Vl = i * Xl * \sin\left(2 * \pi * f * t\right); \\ & ph = \arcsin(R/z). \text{ Arcsin pt aflarea fazei} \\ & faza = \frac{(ph*\pi)}{180} \end{split}$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = \frac{dUc}{dt}$$

$$-Vi + IR = 0 \Rightarrow I = \frac{Vi}{R}$$

$$Uc + Vo = 0 \Rightarrow Vo = -\frac{1}{C}$$

$$Vo = -\frac{1}{c}\int Idt = -\frac{1}{c}\int \frac{Vi}{R}dt = -\frac{1}{Rc}\int Vidt$$